

Universidad Fidélitas

Ingenierías en Sistemas de Computación

Electrónica Digital y Microprocesadores

**Actividad No.8**  
**Flip-Flops y circuitos contadores**

Prof. Rodolfo Echandi Pacheco

Año 2022

**1. Explique cómo funcionan los flip-flop S-R, J-K, D y T.**

**2. Escriba el nombre de cada una de las patas del chip 7473. Ilustre con un dibujo.**

**3. Qué es un circuito contador y para qué sirve?**

**4. Qué función hace el chip 7490. Ilustre con un dibujo del chip.**